

ใบงานที่ 9 แบบไฟฟ้าบ้านชั้นเดียว

ให้นักศึกษา เขียนแบบบ้าน (แปลนพื้น) จากนั้นให้ลงระบบไฟฟ้า โดยแยกระบบกำลังและแสงสว่าง พร้อมวงจร One line Diagram และ วงจรแผงเมน (Consumer Board) ลงในกระดาษ ขนาด A3

